



Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота

УТВЕРЖДАЮ
Директор института

Фонд оценочных средств
(приложение к рабочей программе дисциплины)
«РАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ И РАДИОПРИЁМНЫЕ УСТРОЙСТВА»

основной профессиональной образовательной программы специалитета
по специальности
**25.05.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО
РАДИООБОРУДОВАНИЯ**

Специализации программы
«Техническая эксплуатация и ремонт радиооборудования промыслового флота»
**«Информационно-телекоммуникационные системы на транспорте
и их информационная защита»**

ИНСТИТУТ
РАЗРАБОТЧИК

Морской
кафедра судовых радиотехнических систем

1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Результаты освоения дисциплины представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с компетенциями

Код и наименование компетенции	Результаты обучения, соотнесенные с компетенциями
ПК-4: Способен осуществлять ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и текущий ремонт радиоэлектронных систем	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - технические характеристики и экономические показатели отечественных и зарубежных разработок в области радиоприемных устройств, основы схемотехники радиоприемных устройств; <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнять технические расчеты основных показателей радиоприемного устройства с применением средств вычислительной техники, оценивать техническое состояние радиоприемных устройств, результаты регламентного обслуживания; <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками тестирования, обслуживания и обеспечения бесперебойной работы радиоприёмных устройств различного назначения.
ПК-5: Способен осуществлять разработку электрических схем и технической документации на радиоэлектронные средства различного назначения	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы построения и функционирования радиоприёмной аппаратуры; знать правила выполнения структурных и принципиальных схем радиоэлектронных изделий различного назначения; <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнять инженерные расчеты отдельных узлов и блоков проектируемых радиоприемных средств; <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками исследования физических принципов функционирования разрабатываемого радиоприемного устройства, определения факторов, ограничивающих технические характеристики, выбора способов построения и обработки сигналов разрабатываемого радиоприемного средства.

1.2 К оценочным средствам текущего контроля успеваемости относятся:

- тестовые задания открытого и закрытого типа с ключами правильных ответов;
- задания по контрольным работам.

К оценочным средствам для промежуточной аттестации относятся:

- задания на курсовой проект

- экзаменационные задания по дисциплине, представленные в виде тестовых заданий закрытого и открытого типов с ключами правильных ответов.

1.3 Критерии оценки результатов освоения дисциплины

Универсальная система оценивания результатов обучения включает в себя системы оценок: 1) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 2) «зачтено», «не зачтено»; 3) 100 – балльную/процентную систему и правило перевода оценок в пятибалльную систему (табл. 2).

Таблица 2 – Система оценок и критерии выставления оценки

Критерий	Система оценок	2	3	4	5
		0-40%	41-60%	61-80 %	81-100 %
	«неудовлетворительно»	«удовлетворительно»	«хорошо»	«отлично»	
	«не зачтено»	«зачтено»			
1 Системность и полнота знаний в отношении изучаемых объектов	Обладает частичными и разрозненными знаниями, которые не может научно-корректно связывать между собой (только некоторые из которых может связывать между собой)	Обладает минимальным набором знаний, необходимым для системного взгляда на изучаемый объект	Обладает набором знаний, достаточным для системного взгляда на изучаемый объект	Обладает полной знаний и системным взглядом на изучаемый объект	
2 Работа с информацией	Не в состоянии находить необходимую информацию, либо в состоянии находить отдельные фрагменты информации в рамках поставленной задачи	Может найти необходимую информацию в рамках поставленной задачи	Может найти, интерпретировать и систематизировать необходимую информацию в рамках поставленной задачи	Может найти, систематизировать необходимую информацию, а также выявить новые, дополнительные источники информации в рамках поставленной задачи	
3 Научное осмысление изучаемого явления, процесса, объекта	Не может делать научно корректных выводов из имеющихся у него сведений, в состоянии проанализировать только некоторые из имеющихся у него сведений	В состоянии осуществлять научно корректный анализ предоставленной информации	В состоянии осуществлять систематический и научно корректный анализ предоставленной информации, вовлекает в исследование новые релевантные задачи	В состоянии осуществлять систематический и научно-корректный анализ предоставленной информации, вовлекает в исследование новые релевантные поставленной задаче данные, предлагает	

Система оценок	2	3	4	5
	0-40%	41-60%	61-80 %	81-100 %
Критерий	«неудовлетворительно»	«удовлетворительно»	«хорошо»	«отлично»
	«не зачтено»	«зачтено»		
				новые ракурсы поставленной задачи
4 Освоение стандартных алгоритмов решения профессиональных задач	В состоянии решать только фрагменты поставленной задачи в соответствии с заданным алгоритмом, не освоил предложенный алгоритм, допускает ошибки	В состоянии решать поставленные задачи в соответствии с заданным алгоритмом	В состоянии решать поставленные задачи в соответствии с заданным алгоритмом, понимает основы предложенного алгоритма	Не только владеет алгоритмом и понимает его основы, но и предлагает новые решения в рамках поставленной задачи

1.4 Оценивание тестовых заданий закрытого типа осуществляется по системе зачтено/не зачтено («зачтено» – 41-100% правильных ответов; «не зачтено» – менее 40 % правильных ответов) или пятибалльной системе (оценка «неудовлетворительно» – менее 40 % правильных ответов; оценка «удовлетворительно» – от 41 до 60 % правильных ответов; оценка «хорошо» – от 61 до 80% правильных ответов; оценка «отлично» – от 81 до 100 % правильных ответов).

Тестовые задания открытого типа оцениваются по системе «зачтено/не зачтено». Оценивается верность ответа по существу вопроса, при этом не учитывается порядок слов в словосочетании, верность окончаний, падежи.

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Компетенция ПК-4: Способен осуществлять ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и текущий ремонт радиоэлектронных систем

Тестовые задания закрытого типа:

1. Для подавления помеховых сигналов с частотами, лежащими в соседних каналах приёма, фильтры промежуточной частоты радиоприемника супергетеродинного типа должны иметь ...

а. широкую по сравнению с шириной спектра принимаемого сигнала полосу пропускания и пологие скаты амплитудно-частотной характеристики (АЧХ)

б. широкую полосу пропускания по сравнению с шириной спектра принимаемого сигнала и крутые скаты АЧХ

в. полосу пропускания, равную ширине спектра принимаемого сигнала, и пологие

скаты АЧХ

2. полосу пропускания, равную ширине спектра принимаемого сигнала, и крутые скаты АЧХ

2. При инфрадинном приеме приемником супергетеродинного типа применяется ...

- а. одно преобразование частоты вниз
- б. одно преобразование частоты вверх

в. несколько преобразований частоты и первое преобразование вверх

- г. несколько преобразований частоты и первое преобразование вниз

3. При гомодинном приеме приемником супергетеродинного типа обеспечивается следующее соотношение частот принимаемого сигнала и гетеродина (где f_c и f_g – частоты несущего колебания и гетеродина соответственно)

- а. $f_c > f_g$
- б. $f_c \ll f_g$
- в. $f_c = f_g$*
- г. $f_c = 10f_g$

4. Пространственная избирательность радиоприёмного устройства обеспечивается ...

- а. направленными свойствами приемной антенны*
- б. избирательными свойствами преселектора
- в. избирательными свойствами тракта промежуточной частоты
- г. преобразованием частоты в приемнике супергетеродинного типа

5. Классу излучения J3EJN соответствует радиосигнал со следующим видом модуляции

- а. амплитудной телефонии
- б. частотной телефонии
- в. фазовой телеграфии
- г. амплитудной телеграфии

д. однополосной амплитудной телефонии с полностью подавленной несущей

6. В состав генератора с внешним возбуждением входят ...

- а. усилитель мощности и синтезатор частоты
- б. усилитель мощности и умножитель частоты активного типа*
- в. преобразователь и делитель частоты
- г. возбудитель и усилитель мощности
- д. умножитель частоты пассивного типа

7. В узкополосных генераторах с внешним возбуждением (ГВВ) применяются следующие цепи связи

- а. режекторные фильтры
- б. фильтры нижних частот (ФНЧ)
- в. одиночные контура**
- г. связанные колебательные контура**
- д. трансформирующие четырехполюсники со структурой ФНЧ**

8. Допустимый уровень НИ в усилителях мощности ОАМ радиосигналов составляет ...

дБ

- а. -25
- б. -35**
- в. -40
- г. -50
- д. -60

Тестовые задания открытого типа:

9. Коэффициентом шума приемника называется величина, которая показывает во сколько раз _____ отношение сигнал/шум на _____ приемника по сравнению с отношением сигнал/шум на его _____

Ответ: ухудшается; выходе; входе


10. Блокированием называют эффект изменения уровня сигнала при действии _____ помехи, не имеющей прямого прохождения, по сравнению с _____ помехи.

Ответ: немодулированной; отсутствием.

11. Коэффициент прямоугольности, определяемый по характеристике избирательности приемника, может принимать значения, лежащие в пределах ...

Ответ: от 1 до ∞

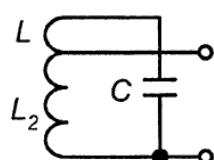12. Входное устройство, чья принципиальная схема представлена на рисунке, реализует _____ связь между входным устройством и первым усилительным каскадом



Ответ: автотрансформаторную

13. Разность фаз выходного и входного сигнала в зависимости от частоты входного сигнала определяет _____

Ответ: фазово-частотную характеристику

14. Резонансный усилитель радиочастоты в приемнике выполняет функции ...

Ответ: усиления принимаемого сигнала и подавления помех по побочным каналам приема

15. При верхней настройке гетеродина в приемнике супергетеродинного типа выполняется следующее соотношение между частотой несущего и частотой гетеродина

Ответ: частота гетеродина выше частоты несущего колебания

16. По мере удаления частоты сигнала от частоты настройки радиоприемника его чувствительность ...

Ответ: ухудшается

17. Под соседними каналами приема радиоприемного устройства понимают полосы частот, примыкающие к полосе пропускания приемника _____ и _____ и равные по _____ полосе пропускания ...

Ответ: слева; справа; пропускания

18. При работе приемника в режиме настроенной антенны внутреннее сопротивление приемной антенны носит _____ характер

Ответ: активный

19. Усилитель основной промежуточной частоты в супергетеродинном приемнике выполняет функции подавления помех по _____ каналам приема и _____ усиления, необходимого для нормальной работы детектора ...

Ответ: соседним; основного.

20. Полоса пропускания фильтра пилот-сигнала частного тракта приема сигналов с частично подавленной несущей должна быть ...

Ответ: как можно более узкой / порядка 40-60 Гц


21. Развязка между высокочастотной частью схемы генератора с внешним возбуждением (ГВВ) и цепями электропитания обеспечивается за счет применения ...

Ответ: блокировочных конденсаторов и дросселей

22. Для широкополосных усилителей мощности применяются фильтры _____ частот, _____ фильтры (ПФ) и трансформаторы типа _____ линии

Ответ: нижних; полосовые; длинной

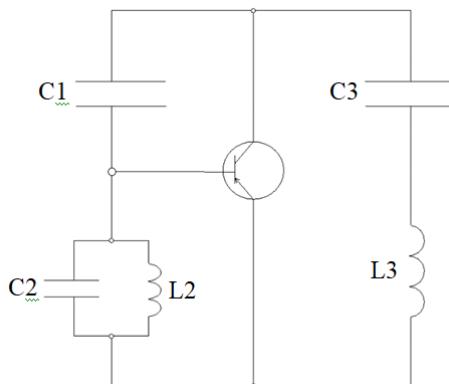23. В приведенной многоконтурной схеме транзисторного автогенератора частота настройки контура L_2C_2 должна быть ...



Ответ: меньше частоты генерации

24. Причинами кратковременной нестабильности частоты являются нестабильность электропитания, _____ и _____ шумы элементов автогенератора, _____ и внешние электромагнитные поля

Ответ: тепловой; дробовый; вибрация

25. Причинами долговременной нестабильности частоты являются: _____ элементов автогенератора, изменение параметров внешней среды, фликкер-шум _____ элемента

Ответ: старение; активного

26. В соответствии с требованиями к относительной нестабильности частоты передатчиков УКВ-радиостановок ГМССБ порядок ее величины не должен превышать ...

Ответ: 10^{-5}

27. Кварцевый резонатор в осцилляторной схеме кварцевого автогенератора соответствует _____

Ответ: индуктивности

28. В осцилляторной схеме кварцевого автогенератора на основе емкостной трехточки кварцевый резонатор должен быть включен ...

Ответ: между базой и коллектором

29. При прямом методе ЧМ для изменения частоты генерации автогенератора, построенного по схеме Клаппа, варикап следует включать ...

Ответ: между базой и коллектором

30. На входе структурных схем связных радиопередающих устройств ПВ/КВ диапазонов используются _____ и _____

Ответ: возбудитель; управляемый аттенюатор

31. На выходе тракта радиочастоты связных радиопередающих устройств ПВ/КВ диапазонов используются _____, _____ и _____

Ответ: антенное согласующее устройство (АСУ), датчики мощности, КСВ

32. В структурную схему возбудителя интерполяционного типа радиопередающих устройств ПВ/КВ диапазонов входят...

Ответ: блок формирователя радиосигналов, опорный генератор, синтезатор частоты и тракт преобразования частоты

Компетенция ПК-5: Способен осуществлять разработку электрических схем и технической документации на радиоэлектронные средства различного назначения

Тестовые задания закрытого типа:

33. При приеме АМ радиосигнала нормальный режим работы соответствует среднему значению коэффициента модуляции

a. $m = 0,3$

б. $m = 1$

в. $m = 0,5$

г. $m = 1,5$

34. При приеме без несущей (J3E) требования к относительной нестабильности передатчика и приемника по частоте составляет ...

а. 10^{-5}

б. 10^{-1}

в. 10^{-7}

г. 10^{-3}

35. Высококачественный прием сигналов класса излучения R3E возможен, если восстановление несущей происходит с погрешностью по частоте не более ...

а. 10 кГц

б. 500 Гц

в. 30 Гц

г. 1 МГц

36. Режим слабой связи входного устройства с антенной используется с целью ...

а. уменьшения влияния внутренней проводимости антенны на полосу пропускания и настройку входного контура

- б. оптимального согласования антенны с входным устройством
 в. передачи максимальной мощности от антенны на вход первого усилительного каскада
 г. изменения частоты настройки приемника


37. Режиму работы активного элемента класса АВ соответствует угол отсечки

- а. $\theta < 90^\circ$
 б. $\theta = 90^\circ$
 в. $\theta = 180^\circ$
г. $90^\circ < \theta < 180^\circ$
 д. $40^\circ < \theta < 90^\circ$

38. К методам сложения мощностей генераторов относятся ...

- а. мостовой метод**
б. метод сложения мощностей в общем контуре
в. метод сложения мощностей в пространстве
 г. метод сложения мощностей в общей нагрузке
 д. метод взвешенного сложения мощностей

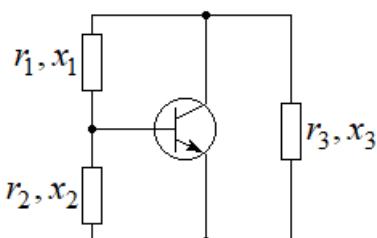39. Для приведенной обобщенной схемы трехточечного автогенератора вещественная и мнимая составляющие сопротивлений трёх двухполюсников, образующих колебательную систему, на частоте генерации должны удовлетворять следующим требованиям



- а. $r_i \ll x_i$, $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, $x_2 \cdot x_3 < 0$
 б. $r_i \gg x_i$, $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, $x_1 \cdot x_2 > 0$
 в. $r_i = x_i$, $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, $x_1 \cdot x_3 > 0$
г. $r_i \ll x_i$, $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, $x_1 \cdot x_2 > 0$
 д. $r_i \ll x_i$, $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, $x_1 \cdot x_2 < 0$

40. К функциям синтезатора частоты относятся ...

- а. синтез гармонического колебания
 б. формирование множества гармонических колебаний
 в. формирование треугольных колебаний
г. формирование дискретной сетки частот с заданным шагом


д. преобразование частоты опорного генератора

Тестовые задания открытого типа:

41. Динамический диапазон радиоприемного устройства составляет 60 дБ. Минимальная мощность сигнала на входе – 1 мкВт. При этом верхняя граница динамического диапазона радиоприемного устройства составляет _____ Вт


Ответ: 1

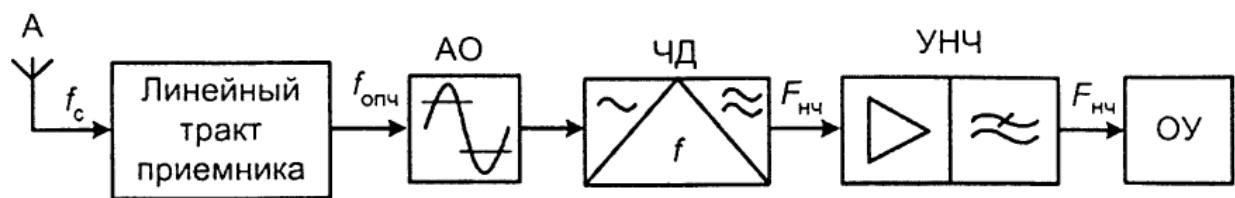42. На рисунке представлена структурная схема одноканального ЧМ приемника. При этом блок АО (амплитудный ограничитель) выполняет функцию ...




Ответ: устранения паразитной амплитудной модуляции сигнала

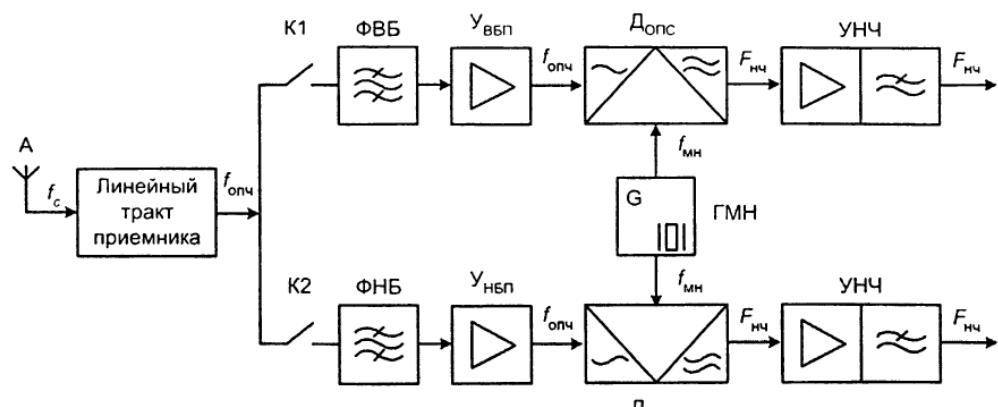43. На рисунке представлена структурная схема следующего радиоприемного устройства ...



Ответ: двухканального приемника однополосных сигналов с автономной местной несущей

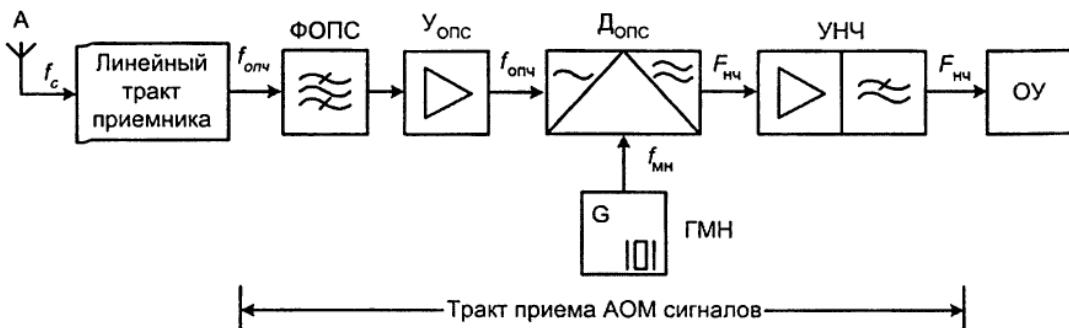44. На рисунке представлена структурная схема приемника однополосного сигнала с автономной местной несущей. Фильтр однополосного сигнала (ФОПС) предназначен для ...




Ответ: подавления всех частотных составляющих вне полосы частот, занимаемой спектром полезного однополосного сигнала

45. На рисунке представлена структурная схема приемника амплитудно-модулированного сигнала с ...




Ответ: двумя боковыми полосами и полной несущей

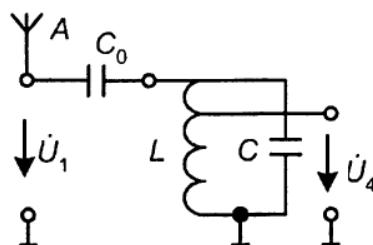46. На рисунке приведена принципиальная схема входного устройства приемника, реализующая _____ вид связи с антенной




Ответ: емкостной

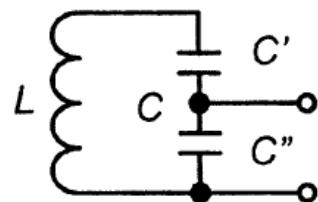47. На рисунке приведена принципиальная схема входного устройства, реализующая связь с первым каскадом усилителя высокой частоты через ...




Ответ: емкостной делитель

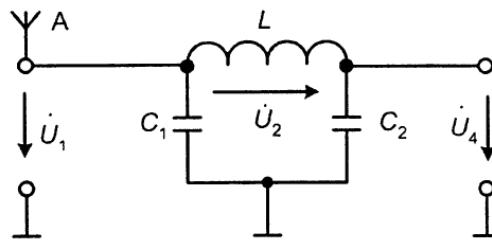48. Схема включения входного устройства, представленная на рисунке, находит применение в диапазоне ...




Ответ: ультравысоких частот

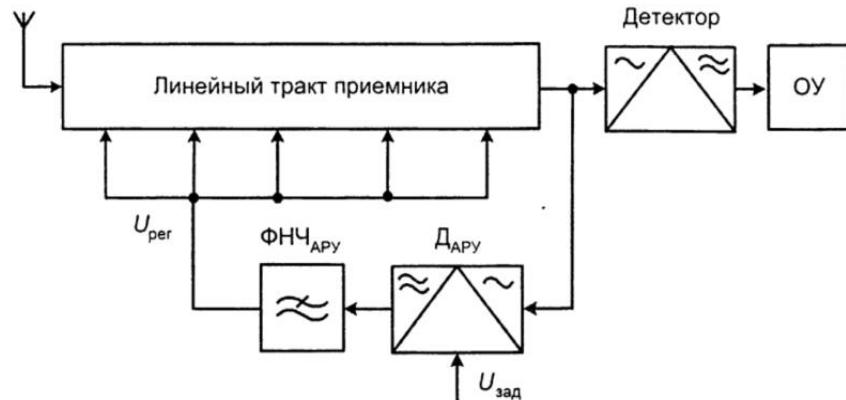49. На рисунке представлена структурная схема ...




Ответ: системы АРУ с задержкой и регулировкой «назад»

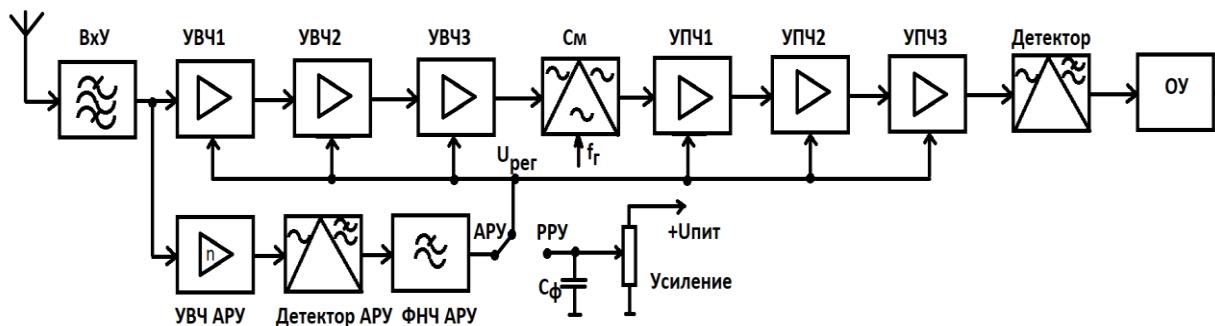50. Система автоматической регулировки усиления (АРУ), входящая в структурную схему приемника, представленную на рисунке, состоит из усилителя _____ частоты АРУ, _____ АРУ и фильтра _____ частот АРУ...




Ответ: высокой; детектора; низких

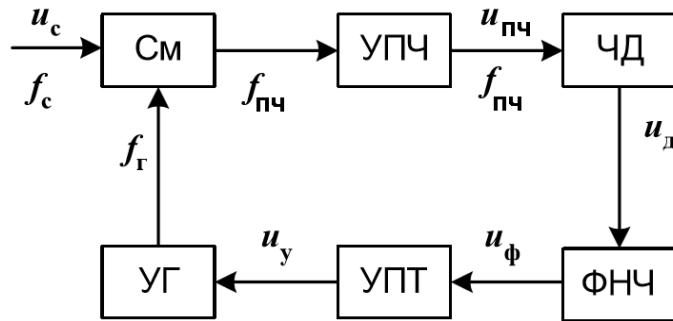51. На рисунке представлена упрощенная структурная схема системы ...



Ответ: частотной автоподстройки частоты

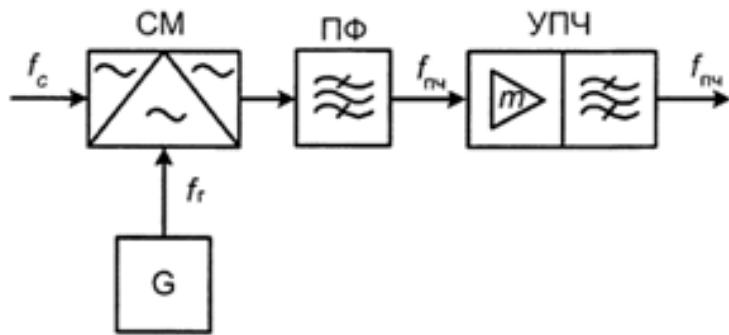52. На рисунке приведена структурная схема ...



Ответ: тракта промежуточной частоты радиоприемника

53. Первоисточником радиочастотных колебаний в радиопередающем устройстве является ...

Ответ: опорный генератор

54. Формирование радиосигнала с заданным классом излучения происходит в _____ радиопередающего устройства

Ответ: модуляторе

55. Импульсы выходного тока активного элемента при гармоническом возбуждении и режимах работы генератора с внешним возбуждением В, АВ и С имеют _____ форму

Ответ: косинусоидальную

56. Ключевой режим работы активного элемента может быть использован для усиления радиосигналов с _____ модуляцией

Ответ: фазовой и частотной

57. В двухтактной схеме генератора с внешним возбуждением активные элементы должны работать со значением угла отсечки θ выходного тока, равным _____

Ответ: 90°

58. Активный элемент в трехточечном автогенераторе в стационарном режиме работает со значением угла отсечки θ выходного тока, равным ...

Ответ: 60°...70°

59. Стационарный режим автогенератора будет устойчивым по амплитуде, если график средней крутизны в данной точке ...

Ответ: пересекает прямую обратной связи сверху вниз

60. Стационарный режим автогенератора будет устойчивым по частоте, если касательная к графику частотной зависимости суммарного реактивного сопротивления колебательной системы в данной точке имеет ...

Ответ: положительный наклон

61. В основе принципа функционирования кварцевого резонатора лежит использование _____ эффекта

Ответ: прямого и обратного пьезоэлектрического

62. Активный элемент в усилителе мощности при усилении АМ и однополосных АМ радиосигналов должен работать в _____ режиме

Ответ: недонапряженном

63. К недостаткам прямого метода частотной модуляции относятся _____ средней частоты и наличие _____ искажений

Ответ: нестабильность; нелинейных

64. В блоке формирования радиосигналов возбудителей радиопередающих устройств ПВ/КВ диапазонов используется _____ метод формирования однополосных модулированных радиосигналов

Ответ: фильтровой

Таблица 3 – Использование тестовых заданий для текущего контроля успеваемости

Элементы (разделы дисциплины, темы лабораторных работ, практических занятий и пр.), подлежащие контролю	Номера вопросов закрытого типа	Номера вопросов открытого типа
Архитектура построения и основные качественные показатели радиоприемных устройств (РПУ)	1-4, 33-35	9-11, 15-17, 41, 45, 52

Функциональные узлы и блоки в составе РПУ	36	12-14, 18-20, 42-44, 46-48
Системы автоматической регулировки в РПУ	–	49-51
Основы теории и расчета генераторов с внешним возбуждением	5-6, 37	53-56
Схемотехника генераторов с внешним возбуждением	7, 38	21, 22, 57
Основы теории и схемотехники автогенераторов и синтезаторов частоты	39-40	23-28, 58-61
Формирование радиосигналов с различными видами модуляции	8	29-32, 62-64

Таблица 4 – Использование тестовых заданий для промежуточного контроля успеваемости

Форма и период промежуточного контроля	Номера вопросов закрытого типа	Номера вопросов открытого типа
Экзамен (7 семестр)	5-8, 37-40	21-32, 53-64
Экзамен (8 семестр)	1-4, 33-36	9-20, 41-52

3 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ, КУРСОВУЮ РАБОТУ/КУРСОВОЙ ПРОЕКТ, РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКУЮ РАБОТУ

3.1. Типовые задания на контрольную работу №1

Задача № 1

Расчет генератора с внешним возбуждением

1. Нарисовать принципиальную схему генератора с внешним возбуждением со всеми блокировочными элементами и цепями согласования. Мощность в нагрузку P_Φ снимается через высокочастотный коаксиальный разъем. Указать полярность источников питания.

2. Выполнить стандартный расчет каскада на критический режим.
3. Рассчитать значение заданной неизвестной величины X , полагая рабочую частоту f транзистора «низкой»:

– $X=1$: параметры выходной цепи согласования при входном сопротивлении фидера $R_\Phi=50$ Ом и цепи питания;

– $X=2$: максимально допустимое значение теплового сопротивления корпуса R_{kc} и размеры радиатора воздушного охлаждения (значения температуры окружающей среды t_c указаны в индивидуальных заданиях);

- X=3: входное сопротивление транзистора и коэффициент усиления транзистора по мощности K_P ;
- X=4: параметры входной цепи согласования при выходном сопротивлении фидера $R_{\phi}=50 \text{ Ом}$.

Задача 2

Расчет автогенератора на биполярном транзисторе

1. Вычертить принципиальную схему автогенератора на биполярном транзисторе, собранного по схеме Клаппа.
2. Рассчитать параметры колебательной системы и цепей автосмещения автогенератора, обеспечивающие критический режим работы активного элемента при заданных напряжении источника питания E , мощности P и частоте колебаний f .

Задача №3

Расчет кварцевого автогенератора на туннельном диоде

1. Вычертить принципиальную схему кварцевого автогенератора на туннельном диоде.
2. Рассчитать параметры колебательной системы и цепей питания автогенератора, работающего на частоте последовательного резонанса кварца при заданных напряжении источника питания E , частоте колебаний f и типе кварцевого резонатора.

Выбор варианта заданий осуществляется по двум последним цифрам шифра зачетной книжки в соответствии с рекомендациями, изложенными в учебно-методическом пособии:
Коротей, Е.В. Формирование и передача сигналов: учебно-методическое пособие по изучению дисциплины для курсантов и студентов очной и заочной форм обучения специальности 25.05.03 «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования». – Калининград: БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», 2022. – 93 с.

3.2. Типовые задания на контрольную работу №2

Задача №1

Расчет варакторного умножителя частоты

1. Нарисовать схему варакторного умножителя частоты со всеми блокировочными элементами и цепями согласования.
2. Выполнить расчет режима варактора по заданной частоте входного сигнала f , кратности умножения n и выходной мощности P .
3. Рассчитать значение заданной неизвестной величины X:
 - X=1: параметры входной цепи согласования при входном сопротивлении фидера $R_{\phi,\text{вх}}=50 \text{ Ом}$;

- X=2: параметры входной цепи согласования при входном сопротивлении фидера $R_{\phi,BX}=75$ Ом;
- X=3: параметры эквивалентной схемы варактора на n -ой гармонике и цепи питания.

Задача №2

1. Вычертить принципиальную схему частотного модулятора на варикапе.
2. Рассчитать режим варикапа и параметры дополнительных цепей (при заданных диапазоне модулирующих частот $F_{min} - F_{max}$, коэффициенте гармоник k_r и девиации частоты Δf_d), а так же ширину спектра частотно-модулированного сигнала.

Задача №3

Расчет структурной схемы радиопередатчика

1. Рассчитать структурную схему радиопередатчика и определить основные параметры его источников питания (при заданных диапазоне частот, мощности, виде модуляции и условиях эксплуатации).

2. Вычертить структурную схему радиопередатчика.

Выбор варианта заданий осуществляется по двум последним цифрам шифра зачетной книжки в соответствии с рекомендациями, изложенными в учебно-методическом пособии:
Коротей, Е.В. Формирование и передача сигналов: учебно-методическое пособие по изучению дисциплины для курсантов и студентов очной и заочной форм обучения специальности 25.05.03 «Техническая эксплуатация транспортногоadioоборудования». – Калининград: БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», 2022. – 93 с.

3.3. Типовые задания на контрольную работу №3

1. Рассчитать избирательность преселектора по побочным каналам приема, состоящего из одноконтурной входной цепи (ВЦ) и одноконтурного усилителя радиочастоты УРЧ, в диапазоне частот 1,5 – 3,5 МГц, если $f_{пч} = 8$ кГц и $Q_s = 30$.

2. Определить коэффициент шума радиоприемника и его чувствительность, если отношение сигнал/шум на выходе линейной части составляет $\rho_{вых} = 12$ дБ. При этом коэффициенты передачи по мощности ВЦ, УРЧ, первого преобразователя частоты, второго преобразователя частоты и усилителя основной промежуточной частоты соответственно равны: $K_1=0,5$; $K_2=2$; $K_3=10$; $K_4=10$; $K_5=30$, а коэффициенты шума данных блоков соответственно равны $N_1=2$; $N_2=3$; $N_3=4$; $N_4=4$; $N_5=5$.

3. Коэффициент шума каждого каскада трехкаскадного усилителя равен 3, коэффициент усиления мощности каждого из каскадов равен 20 дБ. Найти коэффициент шума усилителя.

4. Определить необходимое число каскадов УПЧ на ПТ с одиночными настроенными контурами на резонансной частоте $f_0 = 30 \text{ МГц}$ при следующих условиях: крутизна ВАХ ПТ равна $S = |\dot{Y}_{21}| = 10 \text{ мСм}$, минимальная эквивалентная емкость $C_{экв} = 30 \text{ пФ}$, тракт ПЧ должен обеспечить минимальный резонансный коэффициент усиления $K_{0УПЧ} \geq 106 \text{ дБ}$ при полосе пропускания $\Delta f_{УПЧ} = 1 \text{ МГц}$, влиянием входной и выходной проводимости транзистора, а также проводимости нагрузки на эквивалентную проводимость контуров можно пренебречь, УПЧ считать устойчивым. При решении воспользоваться известным отношением вида

$$K_{0УПЧ} = \frac{SQ_{экв}}{2\pi f_{УПЧ} C_{экв}}.$$

5. Определить сумму квадратов амплитуд высших гармонических составляющих выходного напряжения радиоприемного устройства (РПУ), если коэффициент общих гармонических искажений составляет 3% при амплитуде первой гармоники в 10 В.

Оценивается наличие решения, правильность выполнения расчетов, качество оформления (логичность и последовательность изложения решения, наличие пояснений к выполняемым математическим действиям, правильность выполнения электрических схем, наглядность приведенных графических результатов расчетов).

Шкала оценивания результатов выполнения контрольной работы основана на двухбалльной системе.

Оценка «зачтено» выставляется в случае, если все задачи решены верно и в полном объеме, при незначительных отступлениях от правил оформления результатов выполнения контрольной работы.

Оценка «незачтено» выставляется в случае, если часть задач решена неверно, при значительных отступлениях от правил оформления результатов выполнения контрольной работы.

3.4. Типовое задание на курсовой проект

1. Выбор и обоснование структурной схемы радиоприемного устройства (РПУ).
 - 1.1. Выбор архитектуры построения РПУ
 - 1.2. Выбор и обоснование главного тракта приема.
 - 1.3. Предварительный расчет коэффициента усиления и чувствительности РПУ.
 - 1.4. Расчет распределения усиления по линейному тракту РПУ. Оценка динамического диапазона приемника.
 - 1.5. Определение состава частного тракта приема.
 - 1.6. Расчет избирательности и усиления частного тракта приема.

1.7. Расчет компенсационного синтезатора сетки частот с фазовой автоподстройкой частоты.

2. Проектирование отдельного блока из состава радиоприемника.

Исходные данные содержат класс излучения, чувствительность приемника в мкВ при соотношении $(C+Ш+И)/Ш+И)_{вых} = 20$ дБ, избирательность по соседним каналам в дБ, избирательность по зеркальным каналам в дБ, избирательность по каналам промежуточных частот в дБ, относительную частотную нестабильность, эффективность АРУ в дБ, уровень блокирующей помехи в мВ при расстройке 20 кГц, уровень помех в мВ, вызывающих внеполосную модуляцию третьего порядка при расстройке мешающих сигналов в соседних каналах приема 20 кГц и 40 кГц.

Выбор варианта задания осуществляется в соответствии с порядковым номером курсанта (студента) в журнале учебной группы в соответствии с рекомендациями, изложенными в учебно-методическом пособии:

Волхонская, Е.В. Прием и обработка сигналов: учебно-методическое пособие по изучению дисциплины для курсантов и студентов очной и заочной форм обучения специальности 25.05.03 «Техническая эксплуатация транспортногоadioоборудования». – Калининград: БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», 2022. – 96с.

Шкала оценивания результатов выполнения курсового проекта основана на четырех балльной системе.

Оценка **«отлично»** выставляется, если обучающийся свободно увязывает принятые им способы решения поставленных задач с теоретическими положениями, легко ориентируется в написанном им тексте, работа оформлена технически грамотно.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если обучающийся может обосновать применённые способы решения задач, но может допускать мелкие ошибки, свободно понимает, как их можно исправить, работа оформлена в основном технически грамотно.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если обучающийся увязывает принятые им способы решения поставленных задач с теоретическими положениями посредством наводящих вопросов, иногда с затруднениями понимает, как можно исправить мелкие ошибки, имеются погрешности в оформлении работы.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если выясняется, что обучающийся выполнил курсовой проект формально, без понимания принципов решения поставленных задач, не ориентируется в написанном им тексте, при защите не понимает, как исправить допущенные ошибки.

3.5. Типовые задания на расчетно-графическую работу

Задание на РГР полностью повторяет задания на контрольные работы №1 и №2, приведенные в пунктах 3.1 и 3.2 данного документа.

Шкала оценивания результатов выполнения расчетно-графической работы основана на четырехбалльной системе.

Оценка «**отлично**» за этап выполнения РГР выставляется в случае отсутствия ошибок в решении задания, при незначительных отступлениях от правил оформления результатов выполнения РГР.

Оценка «**хорошо**» за этап выполнения РГР выставляется в случае наличия нескольких ошибок в решении задания при условии, что они не являются определяющими, при частичном отсутствии пояснений по ходу выполнения задания, при наличии небольших нарушений правил оформления результатов выполнения РГР.

Оценка «**удовлетворительно**» за этап выполнения РГР выставляется в случае наличия многочисленных ошибок в решении задания при условии, что они не являются определяющими, при отсутствии пояснений по ходу выполнения задания, при грубом нарушении правил оформления результатов выполнения РГР.

Оценке «**неудовлетворительно**» соответствует отсутствие положительного результата выполнения задания на РГР: результаты не представлены или представленное решение неверное.

4 СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО СОГЛАСОВАНИИ

Фонд оценочных средств для аттестации по дисциплине «Радиопередающие и радиоприемные устройства» представляет собой компонент основной профессиональной образовательной программы специалитета по направлению подготовки 25.05.05 – Техническая эксплуатация транспортногоadioоборудования (специализации программы: «Техническая эксплуатация и ремонт radioоборудования промыслового флота», «Информационно-телекоммуникационные системы на транспорте и их информационная защита»).

Преподаватели-разработчики – Е.В. Волхонская, доцент, доктор технических наук;

Е.В. Коротей

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен заведующим кафедрой судовых радиотехнических систем

Заведующий кафедрой  Е.В. Волхонская

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен методической комиссией Морского института (протокол № 13 от 21.08.2024 г.).

Председатель методической комиссии  И.В. Васькина